
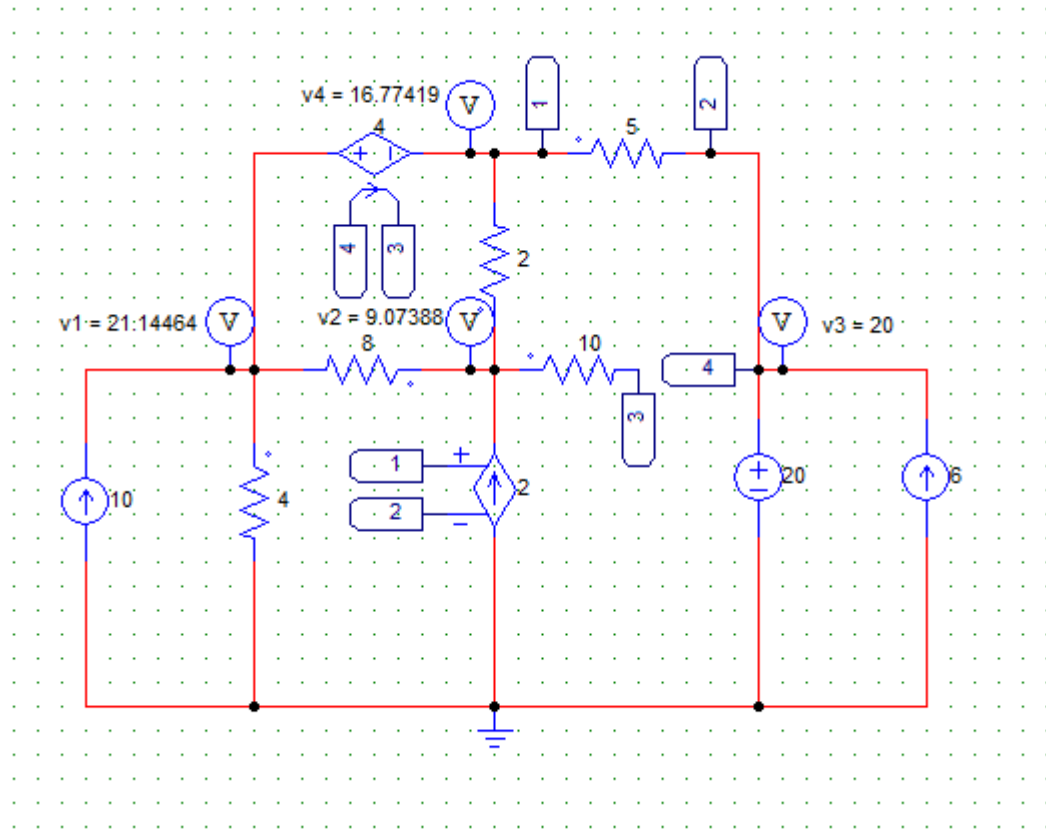


Simulação de Circuitos

Exercício 10 - análise nodal

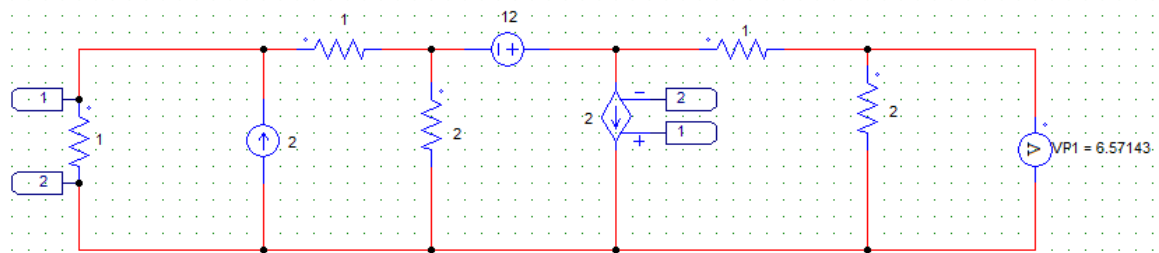

Exercício 16 - análise de malha



Professora, na resposta da lista ta com está como resposta 6,54 V. Ai não sei se tem algo errado na simulação ou na lista, pois para mim está igual o circuito.